

# 注意

---

1. 繳交時一律轉 PDF 檔
2. 繳交期限為  
隔週三上午九點
3. 一人繳交一份
4. 檔名：學號\_HW?.pdf  
檔名請按照作業檔名格式進行填寫  
未依照格式不予批改

2023/03/08

實驗二

序向邏輯練習

姓名：吳秉宸      學號：00957202

班級：資工 4A

E-mail：evan20010126@gmail.com

## 一、Counter + register

### ■ 實驗說明：

如下圖所示，2 個 4 bits counter (cnt\_1, cnt\_2) 和 1 個 4 bits 加法器。

#### ■ counter 計數器

- ◆ clk 為系統時脈 50 MHz
- ◆ rst = 1 則清除為 0
- ◆ cp = 1 則計數器加 1


#### ■ w 暫存器 DFF

- ◆ clk 為系統時脈 50 MHz
- ◆ load\_w = 1 則資料載入 w reg

請用 systemverilog 設計此電路，及控制之 FSM：

1. 將 cnt\_1 數到 3，cnt\_2 數到 4，然後相加，最後存入暫存器 w (=3+4)。
2. 將 cnt\_1 數到 5，cnt\_2 數到 7，然後相加，最後存入暫存器 w (=5+7)。

### ■ 系統硬體架構方塊圖：

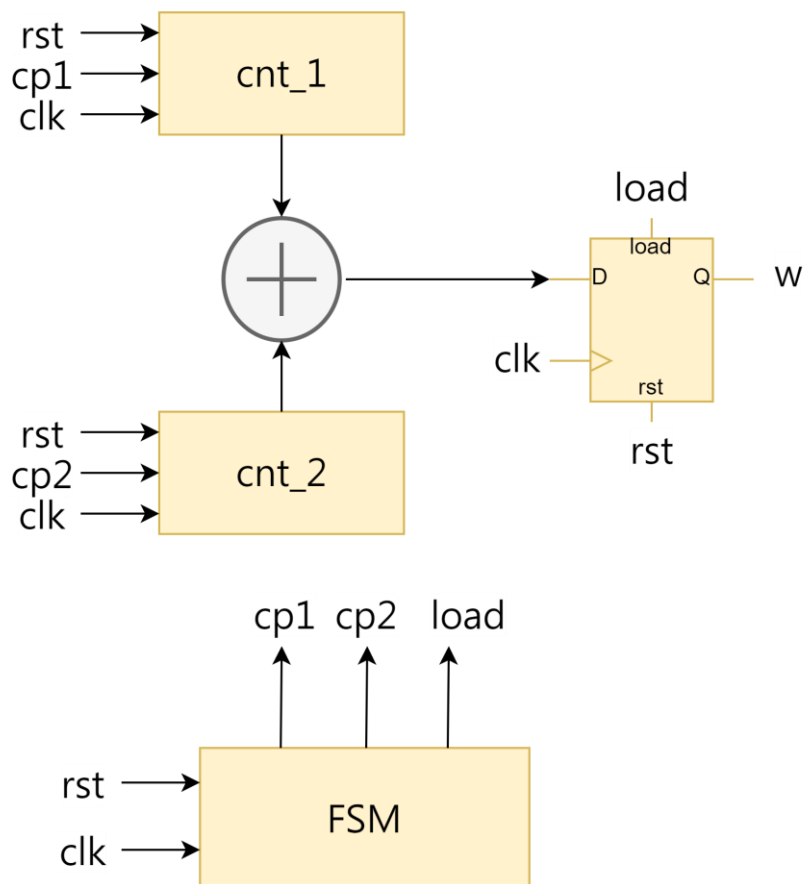

## ■ 系統架構程式碼、測試資料程式碼與程式碼說明(.sv 檔及.do 檔都要截圖)

截圖請善用 win+shift+S

### - Counter\_wait\_plus.sv

```
module counter_wait_plus (  
    input clk,  
    input reset,  
    output logic [3:0] a,  
    output logic [3:0] b,  
    output logic [3:0] W  
);  
  
logic cnt_a;  
logic cnt_b;  
  
logic [1:0] load_w;  
  
logic a_ps, a_ns;  
logic b_ps, b_ns;  
  
logic [3:0] S;  
assign S = a + b;  
  
always_ff @(posedge clk)  
begin  
    if(reset) a<=#1 0;  
    else if(cnt_a) a <= #1 a+1;  
end  
  
always_ff @(posedge clk)  
begin  
    if(reset) b<=#1 0;  
    else if(cnt_b) b <= #1 b+1;  
end  
  
always_comb  
begin  
    if(load_w[1] && load_w[0]) W <= #1 S;  
end  
  
always_ff @(posedge clk)  
// for next state  
begin  
    if(reset)  
        begin  
            a_ps<=#1 0;  
            b_ps<=#1 0;  
        end  
    else
```

系統架構的部分，設置 input 為 clk 與 reset，output a,b 為分別為兩個 counter，會同時倒數，a 數到 3 會停，b 數到 4 會停，而當 a,b 都停時，會輸出總和為 W。然後 a 會再數到 5，b 會再數到 7，再輸出總和 W。

設置 control 線 cnt\_a 與 cnt\_b 分別控制是否要繼續+1，也設置 load\_w 兩個 bits，當 a 加到 3 or 5 時 load\_w[0]=1，當 b 加到 4 or 7 時，load\_w[1]=1。

21~31 行分別做 a，b 的 counter，會依照控制線信號來判斷是否+1。

33~36 行設定為 combination，讓 load = “11”的當下就加總，若設置 flipflop 會延遲一個 clk 才加總。

38~51 行，會在 clk 發生時，將 present\_state(ps)設為 next\_state(ns)的值。

```

        begin
            a_ps <= #1 a_ns;
            b_ps <= #1 b_ns;
        end
    end

parameter T0 = 0; // keep going
parameter T1 = 1; // stop

always_comb
begin
    cnt_a = 0;
    cnt_b = 0;
    a_ns = 0;
    b_ns = 0;
    load_w = 0;

    case(a_ps)
        T0:
            begin
                cnt_a = 1;
                if (a== 2 || a == 4) a_ns = T1;
                else a_ns = T0;
            end
        T1:
            begin
                a_ns = T1;
                load_w[0] = 1;
            end
    endcase

    case(b_ps)
        T0:
            begin
                cnt_b = 1;
                if (b==3 || b == 6) b_ns = T1;
                else b_ns = T0;
            end
        T1:
            begin
                load_w[1] = 1;
                if (b == 7) b_ns = T1;
                else begin
                    a_ns = T0;
                    b_ns = T0;
                end
            end
    endcase
end
endmodule

```

設置狀態 T0(0)當作繼續累加的狀態，T1(1)為暫停累加的狀態。

下方即為 FSM，

先為 a 的 state 轉換與依照狀態設置 control 線的值，值得注意的是當 a==2 時此回合會加到 3，下一輪狀態應設為 T1，而到 T1 時狀態值回到 T1 且 load 線設為 1。

後為 b 的 state 轉換與依照狀態設置 control 線的值，值得注意的是當 b==3 時此回合會加到 4，下一輪狀態應設為 T1，且讓 a、b counter 繼續數，數到 5 與 7 時再回到 T1 且讓狀態維持在 T1。

## - complie.do

```
1  #vlib work
2
3
4
5  # -----
6  vlog ../tb/testbench.sv
7  vlog ../.. /design/sub_4bit.sv
8  vlog ../.. /design/DE0_CV.sv
9  vlog ../.. /design/counter_wait_plus.sv
10
11
12
13
14
15
16  # -----
```

Compile testbench 與 counter\_wait\_plus 檔案。

## - Wave.do

```
1  onerror {resume}
2  quietly WaveActivateNextPane {} 0
3  add wave -noupdate -divider {TOP LEVEL INPUTS}
4  add wave -noupdate /testbench/clock
5  add wave -noupdate /testbench/rst
6  add wave -noupdate -divider cpu
7  add wave -noupdate -radix hexadecimal /testbench/a
8  add wave -noupdate -radix hexadecimal /testbench/b
9  add wave -noupdate -radix hexadecimal /testbench/W
10 TreeUpdate [SetDefaultTree]
11 WaveRestoreCursors {{Cursor 1} {79 ps} 0}
12 quietly wave cursor active 1
13 configure wave -namecolwidth 150
14 configure wave -valuecolwidth 100
15 configure wave -justifyvalue left
16 configure wave -signalnamewidth 0
17 configure wave -snapdistance 10
18 configure wave -datasetprefix 0
19 configure wave -rowmargin 4
20 configure wave -childrowmargin 2
21 configure wave -gridoffset 0
22 configure wave -gridperiod 1
23 configure wave -griddelta 40
24 configure wave -timeline 0
25 configure wave -timelineunits ps
26 update
27 WaveRestoreZoom {0 ps} {1 ns}
```

上半部將 clk 與 reset 呈現在模擬圖。

下方將 a、b 與加總後的 W 數值以 hex 表示。

## - Testbench.sv

```
module testbench;

    logic clk;
    logic rst;
    logic [3:0] a;
    logic [3:0] b;
    logic [3:0] W;


    counter_wait_plus counter_wait_plus_test(
        .clk(clk),
        .reset(rst),
        .a(a),
        .b(b),
        .W(W)
    );

    always #10 clk = ~clk;
    initial begin
        rst = 1; clk = 0;
        #15 rst = 0;
        #1000 $stop;
    end;
endmodule
```

說明：

設置 clk 每 10 個單位轉向，而一開始設 reset 為 1，clk 為 0 來做初始化。經過 15 秒後 reset 設回 0 開始計數。

■ 模擬結果與結果說明：

 


可看 a 從 0~3 後停止，

B 從 0~4 後輸出 7 在 W。

後續再繼續數 a、b counter，a 數 5 停止、b 數到 7 停止，最後輸出 12 在 W。


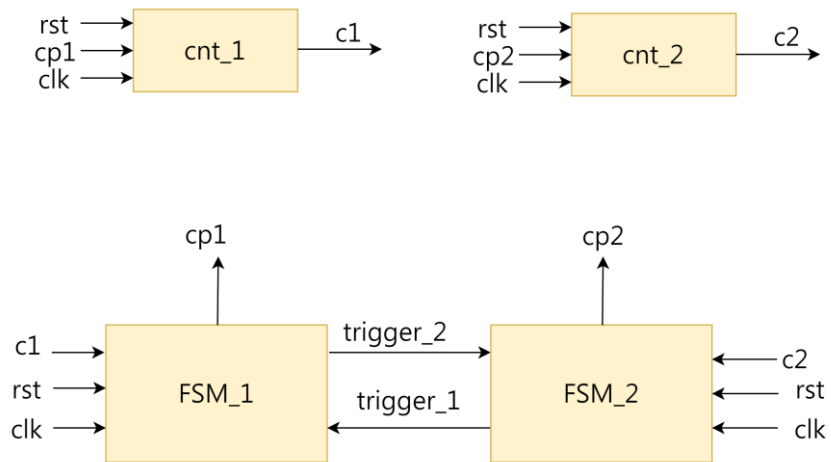
## 二、Handshaking

- 如下圖所示，2 個 4 bits counter (cnt\_1, cnt\_2)和 2 個 FSM。



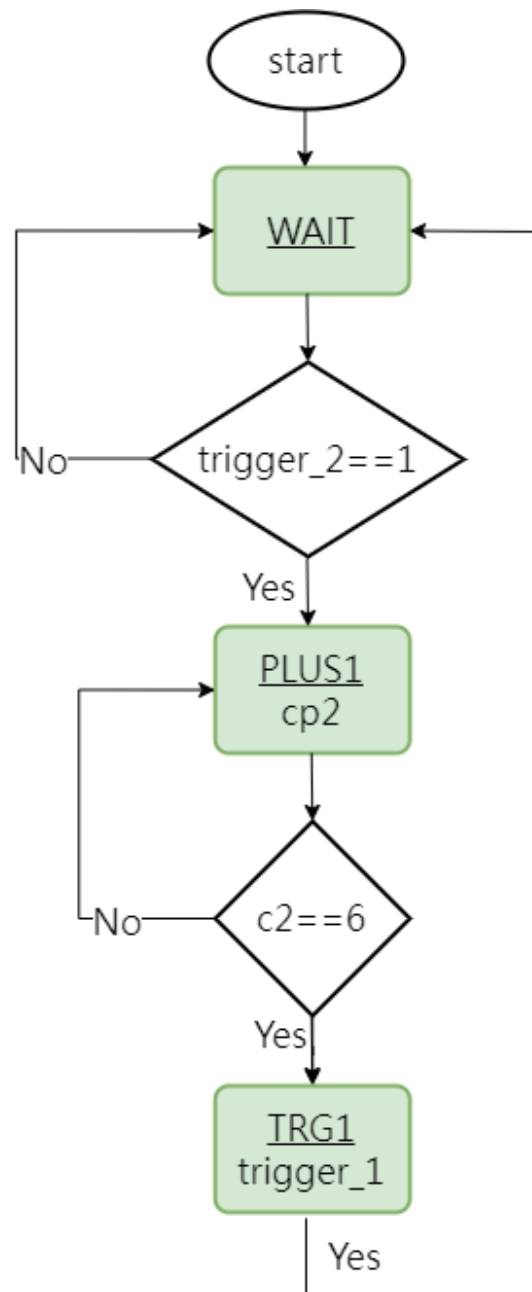 - 請用 systemverilog 設計此電路，及控制之 FSM，FSM\_1, FSM\_2 之流程圖如下所示：





STATE  
OUT




- 系統架構程式碼、測試資料程式碼與程式碼說明(.sv 檔及.do 檔都要截圖)  
截圖請善用 win+shift+S

### 三、紅綠燈

#### ■ 實驗說明：

1. 用 FSM(Finite State Machine)實作紅綠燈
2. 第一組紅綠燈(R[0], Y[0], G[0]) 由紅燈為起點依序變換為 綠燈→黃燈..
3. 第二組紅綠燈(R[1], Y[1], G[1]) 根據地一組紅綠燈的狀態顯示 綠燈→黃燈→紅燈..
4. 以 R 表示紅燈、Y 表示黃燈、G 表示綠燈。
5. 1 表示燈亮，0 表示燈滅，最後輸出[1:0]R、[1:0]Y、[1:0]G。
6. 紅燈持續 8 個 clk，綠燈持續 6 個 clk，黃燈持續 2 個 clk，16 個 clk 一次循環。

#### ■ 系統硬體架構方塊圖（接線圖）：

 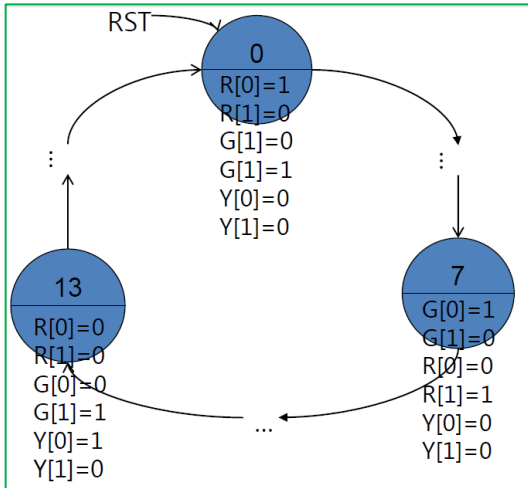 

## ■ 系統架構程式碼、測試資料程式碼與程式碼說明

截圖請善用 win+shift+S

### - Traffic.sv

```
module traffic(  
    input logic clk,  
    input logic rst,  
    output logic [1:0]r,  
    output logic [1:0]y,  
    output logic [1:0]g  
);  
  
    logic [3:0] ps, ns;  
  
    always_comb  
    begin  
        ns = ps + 1;  
    end  
  
    always_ff @(posedge clk)  
    begin  
        if (rst) begin  
            ps <= 0;  
        end else begin  
            ps <= ns;  
        end  
    end  
  
    always_comb  
    begin  
        case (ps)  
            0,1,2,3,4,5: begin  
                r[0] = 1;  
                y[0] = 0;  
                g[0] = 0;  
                r[1] = 0;  
                y[1] = 0;  
                g[1] = 1;  
            end  
            6,7: begin  
                r[0] = 1;  
                y[0] = 0;  
                g[0] = 0;  
                r[1] = 0;  
                y[1] = 1;  
                g[1] = 0;  
            end  
        end  
    end
```

```

        8,9,10,11,12,13: begin
            r[0] = 0;
            y[0] = 0;
            g[0] = 1;
            r[1] = 1;
            y[1] = 0;
            g[1] = 0;
        end
        14,15: begin
            r[0] = 0;
            y[0] = 1;
            g[0] = 0;
            r[1] = 1;
            y[1] = 0;
            g[1] = 0;
        end
        default: begin
        end
    endcase
end

```

```
endmodule
```

系統架構的部分，輸入有 clk 與 reset 控制 state，RYG 分別宣告[1:0]代表兩個紅綠燈。

設定好 state，使 state 與題目紅綠燈閃爍方式吻合。

- testbench.sv

```

module testbench;

    logic clk;
    logic rst;
    logic [1:0] r,y,g;

    traffic t1(
        .clk(clk),
        .rst(rst),
        .r(r),
        .y(y),
        .g(g)
    );

    always #10 clk = ~clk;

    initial begin
        rst = 1; clk = 0;
        #15 rst = 0;
        #1000 $stop;
    end

```

```
end  
endmodule
```

### - compile.do

```
1  #vlib work  
2  
3  
4  
5  # -----  
6  vlog ../tb/testbench.sv  
7  vlog ../.. /design/sub_4bit.sv  
8  vlog ../.. /design/DE0_CV.sv  
9  vlog ../.. /design/traffic.sv  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  # -----  
17
```


說明：compile traffic.sv。

### - Wave.do

```
1  add wave -noupdate -divider {TOP LEVEL INPUTS}  
2  add wave -noupdate /testbench/clk  
3  add wave -noupdate /testbench/rst  
4  add wave -noupdate -divider cpu  
5  add wave -noupdate {/testbench/r[1]}  
6  add wave -noupdate {/testbench/y[1]}  
7  add wave -noupdate {/testbench/g[1]}  
8  add wave -noupdate {/testbench/r[0]}  
9  add wave -noupdate {/testbench/y[0]}  
10 add wave -noupdate {/testbench/g[0]}  
11
```

說明：將 clk 與 rst 與第一盞紅綠、第二盞紅綠燈呈現在模擬圖中。

■ 模擬結果與結果說明：

 

上方為第一盞紅綠燈的閃爍情況，下方為第二盞紅綠燈的閃爍情況。

## ■ 結論與心得：

這次的實驗中我做了紅綠燈的應用，與利用 FSM 去控制兩個 counter 是否要相加，是否要停止，我覺得實驗很有趣，希望下次的實驗也能這麼有趣。