

2023/03/22

實驗四

姓名：吳秉宸 學號：00957202

班級：資工 4A

E-mail：evan20010126@gmail.com


注意

1. 繳交時一律轉 PDF 檔
2. 繳交期限為
隔週三上午九點
3. 一人繳交一份
4. 檔名：學號_HW?.pdf
檔名請按照作業檔名格式進行填寫
未依照格式不予批改

一、仲裁

■ 實驗說明：

 1. 除了 CLK 外有 3 個 1bit 輸入：A、B、C 和 3 個 1bit 輸出：A_out、B_out、C_out。
2. 當 A=1 時 A_out 輸出會 1 個 CLK 的 1 (B、C 同理)，但同時只會有一個輸出為 1，所以必須考慮優先順序。
3. 預設的優先順序預設為 $A \Rightarrow B \Rightarrow C$ 。
當 A 輸出完之後優先順序變為 $B \Rightarrow C \Rightarrow A$;
當 B 輸出完之後優先順序變為 $C \Rightarrow A \Rightarrow B$;
當 C 輸出完之後優先順序變為 $A \Rightarrow B \Rightarrow C$



注意 B_out 第二次輸出 1 的地方，因這時的狀態已經判斷到 B，所以下一個輸出是 C_out 而不是 A_out。

```
always #10 clk = ~clk;

initial begin
  clk = 0;      rst = 0;
  #10 rst = 1;
  #20 a = 1;    b = 1; c = 1;
  #60 a = 0;    b = 0; c = 0;
  #60 a = 0;    b = 1; c = 0;
  #20 a = 0;    b = 0; c = 0;
  #60 a = 1;    b = 0; c = 1;
  #40 a = 0;    b = 0; c = 0;
  #1000 $stop;
end
```

■ 系統架構程式碼、測試資料程式碼與程式碼說明

截圖請善用 win+shift+S

Lab4_1.sv

```
module lab4_1 (  
    input clk,  
    input rst,  
    input A,  
    input B,  
    input C,  
    output logic A_out,  
    output logic B_out,  
    output logic C_out  
);  
  
typedef enum { T0, T1, T2 } fsm1_state_enum;  
  
fsm1_state_enum fsm1_ns, fsm1_ps;  
  
always_ff @(posedge clk) begin  
    if (rst)  
        fsm1_ps <= T0;  
    else  
        fsm1_ps <= fsm1_ns;  
end  
  
always_comb begin  
    fsm1_ns = fsm1_ps;  
    A_out = 0;  
    B_out = 0;  
    C_out = 0;  
    case (fsm1_ps)  
        /*  
        T0 ~ T2 are different priorities.  
        T0: A > B > C;  
        T1: B > C > A;  
        T2: C > A > B;  
        */  
        T0: begin  
            if (A) begin  
                A_out = 1;  
                fsm1_ns = T1;  
            end else if (B) begin  
                B_out = 1;  
                fsm1_ns = T2;  
            end else if (C) begin  
                C_out = 1;  
                fsm1_ns = T0;  
            end  
        end  
    end  
end
```

```

        end
    end

    T1: begin
        if (B) begin
            B_out = 1;
            fsm1_ns = T2;
        end else if (C) begin
            C_out = 1;
            fsm1_ns = T0;
        end else if (A) begin
            A_out = 1;
            fsm1_ns = T1;
        end
    end

    T2: begin
        if (C) begin
            C_out = 1;
            fsm1_ns = T0;
        end else if (A) begin
            A_out = 1;
            fsm1_ns = T1;
        end else if (B) begin
            B_out = 1;
            fsm1_ns = T2;
        end
    end

endcase
end

endmodule

```

依照題目要求宣告 input、output 接角，之後定義三個 state，T0、T1、T2，為不同優先序的狀態，T0 為 A->B->C；T1 為 B->C->A；T2 為 C->A->B，並在 fsm 中以 if elseif else 優先序的概念實作。且宣告 flip flop 以 clk 控制 state。

compile.do

```
1  #vlib work
2
3
4
5  #
   -----
   -----
6  vlog ../tb/testbench.sv
7  vlog ../.. /design/lab4_1.sv
8  vlog ../.. /design/sub_4bit.sv
9  vlog ../.. /design/DE0_CV.sv
10
11 |
```

編譯 lab3_3.sv 與 testbench.sv 檔案。

Wave.do

```
1  onerror {resume}
2  quietly WaveActivateNextPane {} 0
3  add wave -noupdate -divider {TOP LEVEL INPUTS}
4  add wave -noupdate -divider cpu
5  add wave -noupdate /testbench/clock
6  add wave -noupdate /testbench/rst
7  add wave -noupdate /testbench/a
8  add wave -noupdate /testbench/b
9  add wave -noupdate /testbench/c
10 add wave -noupdate /testbench/A_out
11 add wave -noupdate /testbench/B_out
12 add wave -noupdate /testbench/C_out
13 TreeUpdate [SetDefaultTree]
14 WaveRestoreCursors {{Cursor 1} {42 ps} 0}
15 quietly wave cursor active 1
16 configure wave -namecolwidth 150
17 configure wave -valuecolwidth 100
18 configure wave -justifyvalue left
19 configure wave -signalnamewidth 0
20 configure wave -snapdistance 10
21 configure wave -datasetprefix 0
22 configure wave -rowmargin 4
23 configure wave -childrowmargin 2
24 configure wave -gridoffset 0
25 configure wave -gridperiod 1
26 configure wave -griddelta 40
27 configure wave -timeline 0
28 configure wave -timelineunits ns
29 update
30 WaveRestoreZoom {0 ps} {626 ps}
31
```

將 clock、rst、A、B、C、A_out、B_out、C_out 的接角輸出。

Testbench.sv

```
module testbench;

    logic clk;
    logic rst;
    logic a;
    logic b;
    logic c;
    logic A_out;
    logic B_out;
    logic C_out;


    lab4_1 u1(
        .clk(clk),
        .rst(~rst),
        .A(a),
        .B(b),
        .C(c),
        .A_out(A_out),
        .B_out(B_out),
        .C_out(C_out)
    );

    always #10 clk = ~clk;

    initial begin
        rst = 0; clk = 0;
        #10 rst = 1;
        #20 a = 1; b = 1; c = 1;
        #60 a = 0; b = 0; c = 0;
        #60 a = 0; b = 1; c = 0;
        #20 a = 0; b = 0; c = 0;
        #60 a = 1; b = 0; c = 1;
        #40 a = 0; b = 0; c = 0;
        #1000 $stop;
    end
endmodule
```

每 20 單位時間為 clk 的一個週期，依照題目將 A、B、C 賦值。

■ 模擬結果與結果說明：

 

由上圖可看出輸出波形與 LAB 中給的波型相同。

二、Encoder

■ 實驗說明:

■ 系統架構程式碼與程式碼說明

1. 以 50MHz 當作系統時脈
2. 輸入信號：synr_enc，為輸入待測信號（encoder）
3. 輸出數值：Encoder 週期的計數（用 50MHz 計數）

PS. 運用 LPF, Edge detector, counter, FSM 電路設計上述電路

■ 系統架構程式碼與程式碼說明

Low_Pass_Filter_4ENC.sv

```
// Designer Mao-Hsu Yen
// 0.
// +FHDR-----
// Copyright (c) 2021 XXXXX, Inc. All rights reserved
// ANSER Confidential Proprietary
// -----
// FILE NAME : Low_Pass_Filter.v
// DEPARTMENT : CSE NTOU
// AUTHOR : Mao-Hsu Yen
// AUTHOR'S EMAIL : ymh@mail.ntou.edu.tw
// -----
// RELEASE HISTORY
// VERSION DATE AUTHOR DESCRIPTION
// 1.0 2021-06-06 initial version
// 2.0
// -----
// KEYWORDS :
// -----
// PURPOSE :
//
// -----
// PARAMETERS
//
// Low_Pass_Filter_4ENC
// r_LPF_threshold_enc[9:0] :
//     1. If (r_LPF_threshold_enc[9:0] > 0) LPF_threshold = r_LPF_threshold_enc X 0.0124 ms
//     2. If (r_LPF_threshold_enc[9:0] = 0x000, it should be in Bypass.
//
//
// -----
// REUSE ISSUES
// Reset Strategy : Asynchronous, active high system level reset
```



```

// Clock Domains : clk_sys(or clk)
// Critical Timing : N/A
// Test Features : N/A
// Asynchronous I/F :
// Scan Methodology : N/A
// Instantiations :
// Synthesizable : Y
// Other :
// -FHDR-----

//// for encoder
module Low_Pass_Filter_4ENC
(
    output logic sig_filter,
    input signal,
    input [13:0] r_LPF_threshold_enc, // Unit : 0.08us /// 2^3 =
8, r_LPF_threshold_enc=0 => By Pass
    input clk,
    input reset
);
//// -----
// counter[12:0]
// clk =100MHZ 時 cycle time = 1/100M = 0.01 us
// LPF_threshold:
// 1. 我們使用 counter[12:0] 的 3 bits counter[2:0] 當成 單位 LPF_threshold 為
0.01us x 8 = 0.08 us
// 2. 也就是說低於 LPF_threshold = r_LPF_threshold_enc X 0.08 us 的訊號變化都會
被濾掉
// 3. 注意：是信號 high or low 維持時間需 > LPF_threshold 才不會被濾掉。
//
// r_LPF_threshold_enc[9:0]:
// 1. If (r_LPF_threshold_enc[9:0] > 0) LPF_threshold = r_LPF_threshold_enc X 0.01024
ms
// 2. If (r_LPF_threshold_enc[9:0] = 0x000, it should be in Bypass.
//
//
//
//// ----- internal constants -----
parameter N = 13 ;

logic [N-1 : 0] counter; // timing regs
logic reset_counter;
logic LPF_threshold;
//assign counter
logic [4:0] q;
always @(posedge clk)
begin
    if(~reset)
begin

```

```

        q                <= 2'b0;
        sig_filter        <= signal;
        //sig_filter      <= 0;
        reset_counter     <= 0;
        LPF_threshold     <= 0;
    end
else
    begin
        q[4:0]            <= {q[3:0], signal};
        if (LPF_threshold) sig_filter <= q[4];
        reset_counter     <= q[1]^q[0];
        //LPF_threshold   <= (counter[N-1: 4] >= r_LPF_threshold_enc);
        LPF_threshold     <= (counter[N-1: 0] >= r_LPF_threshold_enc);
    end
end

always @(posedge clk)
    begin
        if(~reset | reset_counter)
            counter <= 0;
        else
            if (~counter[N-1]) counter <= counter + 1;
        end
    end

endmodule

```

使用老師提供的範例程式碼來完成 Low_Pass_filter，主要是利用 counter 計數來取樣，最終輸出沒有雜訊的訊號。

Edge_detector.sv

```
module edge_detector(  
    input logic rst,  
    input logic clk,  
    input logic enc_filter,  
    output logic enc_pos  
);  
  
    logic s_signal, d_signal;  
    // posedge of Encoder  
    always_ff @(posedge clk)  
    begin  
        if (~rst) begin  
            s_signal <= 1'b1;  
            d_signal <= 1'b1;  
            enc_pos <= 1'b0;  
        end else begin  
            {d_signal, s_signal} <= {s_signal, enc_filter}; // enc_filter 是 low pass 過的信號  
            // (i.e 最新的信號)  
            enc_pos <= s_signal & ~d_signal;  
        end  
    end  
endmodule
```

edge_detector 也是經由取樣來看，要不要輸出一個 pulse。

Encoder.sv

```
module Encoder(  
    input logic rst,  
    input logic clk,  
    input logic enc // signal  
    // output logic [3:0]s  
);  
  
    logic enc_filter;  
    logic enc_pos;  
    logic [15:0] cnt;  
    logic [15:0] cnt_meas;  
    logic enable;  
    logic load;  
  
    Low_Pass_Filter_4ENC u1  
    (  
        .sig_filter(enc_filter),  
        .signal(enc),  
        .r_LPF_threshold_enc(14'd200), // Unit : 0.08us /// 2^3 =  
        8, r_LPF_threshold_enc=0 => By Pass  
        .clk(clk),  
        .reset(rst)
```

```

);

edge_detector u2(
    .rst(rst),
    .clk(clk),
    .enc_filter(enc_filter),
    .enc_pos(enc_pos) // 產生一個 pulse
);

// counter
always_comb
begin
    if (~rst) cnt <= 0;
    else if (enable) cnt <= cnt + 1;
end

// DFF
always_ff @( posedge clk )
begin
    if (~rst) cnt_meas <= 0;
    else if (load) cnt_meas <= cnt;
end

// FSM
// typedef enum { T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6 } fsm_state_enum;
// fsm_state_enum ns, ps;

// always_ff @(posedge clk) begin
//     if (~rst)
//         ps <= T0;
//     else
//         ps <= ns;
// end

always_comb
// begin
//     enable = 0;
//     load = 0;
//     case (ps)
//         T0: begin
//             ns = T1;
//         end

//         T1: begin
if (enc_pos == 1) begin
    enable = 1;
end else begin
    load = 1;

```

```

end
// ns = T1;
//     end
// endcase
// end

endmodule

```

encoder 中，先是利用 LPF 將雜訊去除，再利用 edge_detector 將輸入信號為 1 轉成一個 pulse，再控制 enable、load 信號，來控制 counter 的計數與 load 進 D-Flip-Flop。

Testbench.sv

```

module testbench;

    logic clk;
    logic rst;
    logic enc;

    Encoder test(
        .rst(rst),
        .clk(clk),
        .enc(enc)
    );

    always #10 clk = ~clk;

    initial begin
        rst = 0; clk = 0;
        #15 rst = 1;

        #100 enc = 0; // noise
        #100 enc = 1;
        #100 enc = 0;
        #100 enc = 1;
        #100 enc = 0;
        #100 enc = 1;
        #100 enc = 0;
        #10000 enc = 0; //signal

        #100 enc = 0; // noise
        #100 enc = 1;
        #100 enc = 0;
        #100 enc = 1;
        #100 enc = 0;
    end
endmodule

```

```
#100 enc = 1;
#100 enc = 0;
#100 enc = 1;

#10000 enc = 1; //signal

#100 enc = 0; // noise
#100 enc = 1;
#100 enc = 0;
#100 enc = 1;
#100 enc = 0;
#100 enc = 1;
#100 enc = 0;

#10000 enc = 0; //signal

#100 enc = 0; // noise
#100 enc = 1;
#100 enc = 0;
#100 enc = 1;
#100 enc = 0;
#100 enc = 1;
#100 enc = 0;
#100 enc = 1;

#10000 enc = 1; //signal

#1000 $stop;
end
endmodule
```

在 testbench 中有製造一些雜訊與一些真正的 signal，重複幾次，模擬真實情況。

Compile.do

```
1  #vlib work
2
3
4
5  # -----
6  vlog ../tb/testbench.sv
7  vlog ../.. /design/sub_4bit.sv
8  vlog ../.. /design/DE0_CV.sv
9  vlog ../.. /design/Encoder.sv
10 vlog ../.. /design/edge_detector.sv
11 vlog ../.. /design/Low_Pass_Filter_4ENC.sv
12
13
```


Compile 所需要使用的檔案。

Wave.do

```
> simulation > modelsim > Wave.do
1  onerror {resume}
2  quietly WaveActivateNextPane {} 0
3  add wave -noupdate -divider {TOP LEVEL INPUTS}
4  add wave -noupdate -divider cpu
5  add wave -noupdate /testbench/test/rst
6  add wave -noupdate /testbench/test/clk
7  add wave -noupdate /testbench/test/enc
8  add wave -noupdate /testbench/test/enc_filter
9  add wave -noupdate /testbench/test/enc_pos
10 add wave -noupdate /testbench/test/cnt
11 add wave -noupdate /testbench/test/cnt_meas
12 add wave -noupdate /testbench/test/enable
13 add wave -noupdate /testbench/test/load
14 TreeUpdate [SetDefaultTree]
15 WaveRestoreCursors {{Cursor 1} {8403 ps} 0}
16 quietly wave cursor active 1
17 configure wave -namecolwidth 207
18 configure wave -valuecolwidth 100
19 configure wave -justifyvalue left
20 configure wave -signalnamewidth 0
21 configure wave -snapdistance 10
22 configure wave -datasetprefix 0
23 configure wave -rowmargin 4
24 configure wave -childrowmargin 2
25 configure wave -gridoffset 0
26 configure wave -gridperiod 1
27 configure wave -griddelta 40
28 configure wave -timeline 0
29 configure wave -timelineunits ns
30 update
31 WaveRestoreZoom {6307 ps} {17861 ps}
32
```

輸出所需要的信號線，如：rst, clk, enc(輸入信號), enc_filter, enc_pos, , cnt, cnt_meas。

■ 模擬結果與結果說明：

 

由第一張波型圖中可以發現，原本 enc 的雜訊被 Low pass filter 消除。

由第二張波型圖中可以發現，cnt 在 en_pos 是 1 時開始計數，0 時則 load 進 cnt_meas。

■ 結論與心得：

這次的實驗第一個作業老師有講解過三種不同的 arbiter，這是其中的輪詢，因為上課有講解過，很快的就完成第一題的作業；在第二個作業設計控制 enable 與 load 信號的 FSM 有點卡卡的，不太知道怎麼下手，希望下次能快速的完成 LAB。