

2023/02/22

實驗一

序向邏輯練習

姓名：吳秉宸 學號：00957202

班級：資工 4A

E-mail：evan20010126@gmail.com


注意

1. 繳交時一律轉 PDF 檔
2. 繳交期限為
隔週三上午 9 點
3. 一人繳交一份
4. 檔名：學號_HW?.pdf
檔名請按照作業檔名格式進行填寫
未依照格式不予批改

一、跳學號

● 實驗說明：

1. 將學號逐一輸出，並接上七段顯示器，使用 DESIM 模擬並截圖模擬結果。

 

● 系統架構程式碼、測試資料程式碼與程式碼說明

截圖請善用 win+shift+S

➤ student_id.sv

```
1  module student_id(  
2      input clk_50M,  
3      input reset, // 為0時重置系統  
4      input reset_div,  
5      output logic[6:0] out  
6  );  
7  
8      logic clk; //除頻後的clk  
9      logic[2:0] count;  
10     logic[3:0] num;  
11  
12     //FSM  
13  
14  
15     //除頻器(1/2)  
16     frequency_divider div1(  
17         .clk_after(clk),  
18         .clk(clk_50M),  
19         .reset_fd(reset_div)  
20     );  
21     /*  
22     @(posedge clk_50M or negedge reset) begin  
23         if(!reset)  
24             clk ≤ 0;  
25         else  
26             clk ≤ ~clk;  
27     end  
28     */  
29  
30     //counter  
31     always_ff @(posedge clk or negedge reset) begin  
32         if(!reset)  
33             count ≤ 0;  
34         else if(count==3'h7)  
35             count≤0;  
36         else begin  
37             count ≤ count+1;  
38         end  
39     end  
40  
41     //ROM  
42     ROM Rom1(.Rom_data_out(num), .Rom_addr_in(count));  
43  
44     //7-seg  
45     seven_segment Seg1(.in(num), .out(out));  
46  
47 endmodule
```

本次實驗流程為，先利用除頻器除頻到需要的頻率，再利用 counter 計數，取出 ROM 內不同的學號，再利用 seven_decoder 將學號轉換為七段顯示器的編碼。

➤ frequency_divider.sv

```
1  module frequency_divider(  
2      output logic clk_after,  
3      input  clk,  
4      input  reset_fd  
5  );  
6      parameter n = 24;  
7  
8      logic [n-1:0] count;  
9  
10     always_ff @(posedge clk)  
11     begin  
12         if(!reset_fd)  
13             count ≤ 0;  
14         else  
15             count ≤ count + 1;  
16     end  
17  
18     assign clk_after = count[16];  
19 endmodule
```

此處將頻率除頻

➤ rom.sv

```
module ROM(  
    output [3:0] Rom_data_out,  
    input  [2:0] Rom_addr_in  
);  
//-----  
  
    logic [3:0] data;  
    always_comb  
        begin  
            case (Rom_addr_in)  
                3'h0:    data = 4'h0;  
                3'h1:    data = 4'h0;  
                3'h2:    data = 4'h9;  
                3'h3:    data = 4'h5;  
                3'h4:    data = 4'h7;  
                3'h5:    data = 4'h2;  
                3'h6:    data = 4'h0;  
                3'h7:    data = 4'h2;  
                default: data = 4'hX;  
            endcase  
        end
```

```
        end
        assign Rom_data_out = data;

endmodule
```

此處填寫對應的學號。

➤ seven_segment.sv

```
module seven_segment(
    input [3:0] in,
    output logic [6:0] out
);

    always_comb
    begin
        case(in)
            4'h0: out = 7'hc0;
            4'h1: out = 7'hf9;
            4'h2: out = 7'ha4;
            4'h3: out = 7'hb0;
            4'h4: out = 7'h99;
            4'h5: out = 7'h92;
            4'h6: out = 7'h82;
            4'h7: out = 7'hf8;
            4'h8: out = 7'h80;
            4'h9: out = 7'h90;
            4'hA: out = 7'h88;
            4'hB: out = 7'h83;
            4'hC: out = 7'hc6;
            4'hD: out = 7'ha1;
            4'hE: out = 7'h86;
            4'hF: out = 7'h8e;
        endcase
    end
endmodule
```

將學號轉換為七段顯示器的編碼。

➤ Complie.do

```
#vlib work

# -----
vlog ../tb/test_student_id.sv
vlog ../../design/student_id.sv
vlog ../../design/seven_segment.sv
vlog ../../design/ROM.sv
vlog ../../design/frequency_divider.sv
# vlog ../../design/DE0_CV.v

# -----
```

此處編譯了所需要的所有檔案。

➤ Wave.do

```
onerror {resume}
quietly WaveActivateNextPane {} 0

add wave -noupdate -divider {TOP LEVEL INPUTS}

#add wave -noupdate -format Logic /testbench/clock
#add wave -noupdate -format Logic /testbench/reset

add wave -noupdate -format Logic /test_student_id/clock
add wave -noupdate -format Logic /test_student_id/reset
add wave -noupdate -format Literal -radix Hexadecimal /test_student_id/seven_seg

add wave -noupdate -divider {cpu}
```

此處添加在 ModeSim 想查看的訊號。

➤ Testbench.sv(test_student_id.sv)

```
module test_student_id;

    logic clk, reset, reset_div;
    logic [6:0] seven_seg;

    student_id id1(
        .clk_50M(clk),
        .reset(reset),
        .reset_div(reset_div),
        .out(seven_seg)
    );

    always #5 clk = ~clk;


    initial begin
        clk = 0; reset = 0; reset_div = 0;
        #10 reset_div = 1; reset = 1;
        #1000 $stop;
    end

endmodule
```


Testbench 先將初值 initial 成 $clk = 0$, $reset = 0$, $reset_div = 0$


經過 10 個單位時間後將 $reset_div = 1$, $reset = 1$ 達到 reset 的效果，且每 5 個單位時間轉換一次 clk 。

模擬結果與結果說明：

 

從模擬結果可以看出，學號對應的七段顯示器編碼正確。

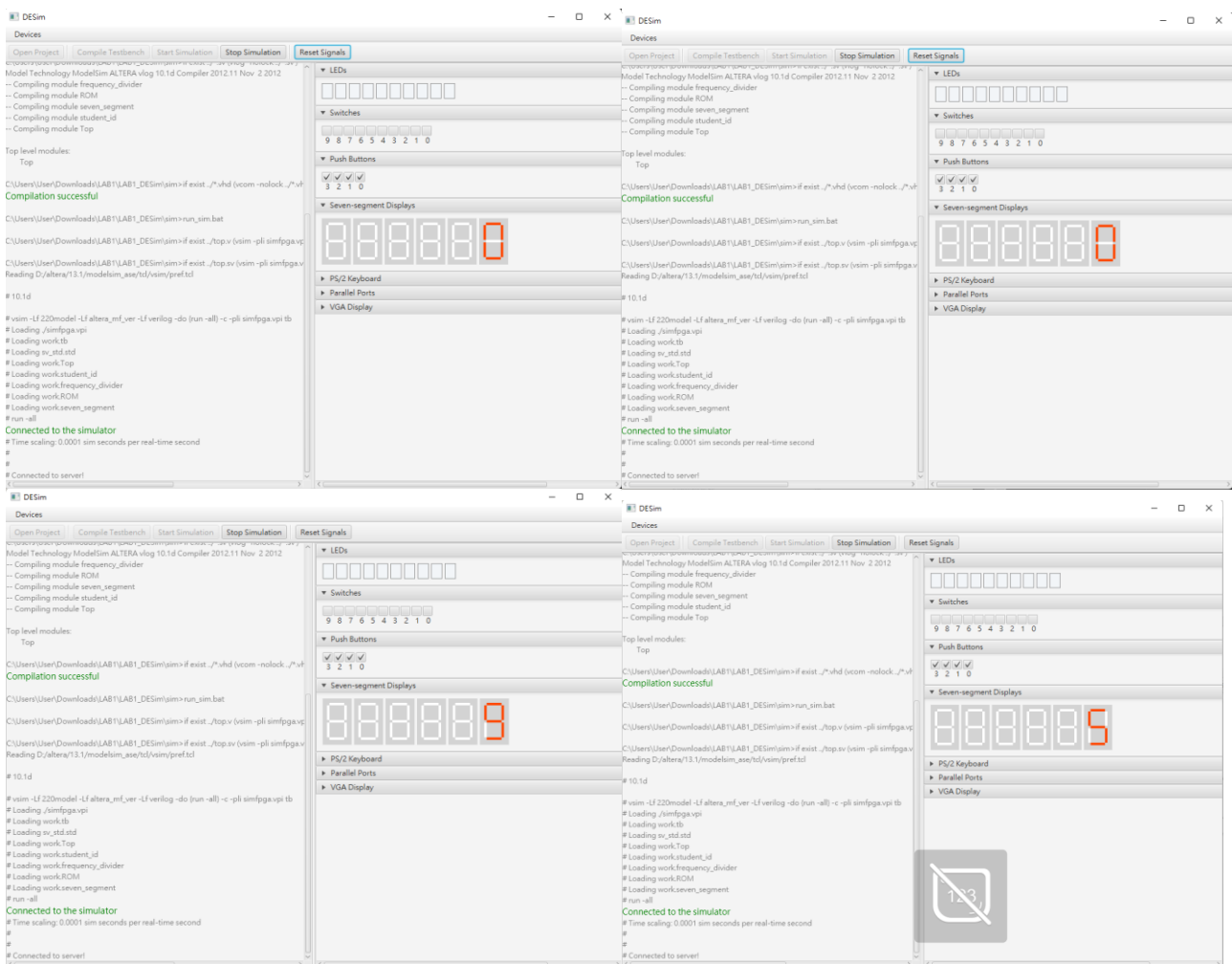

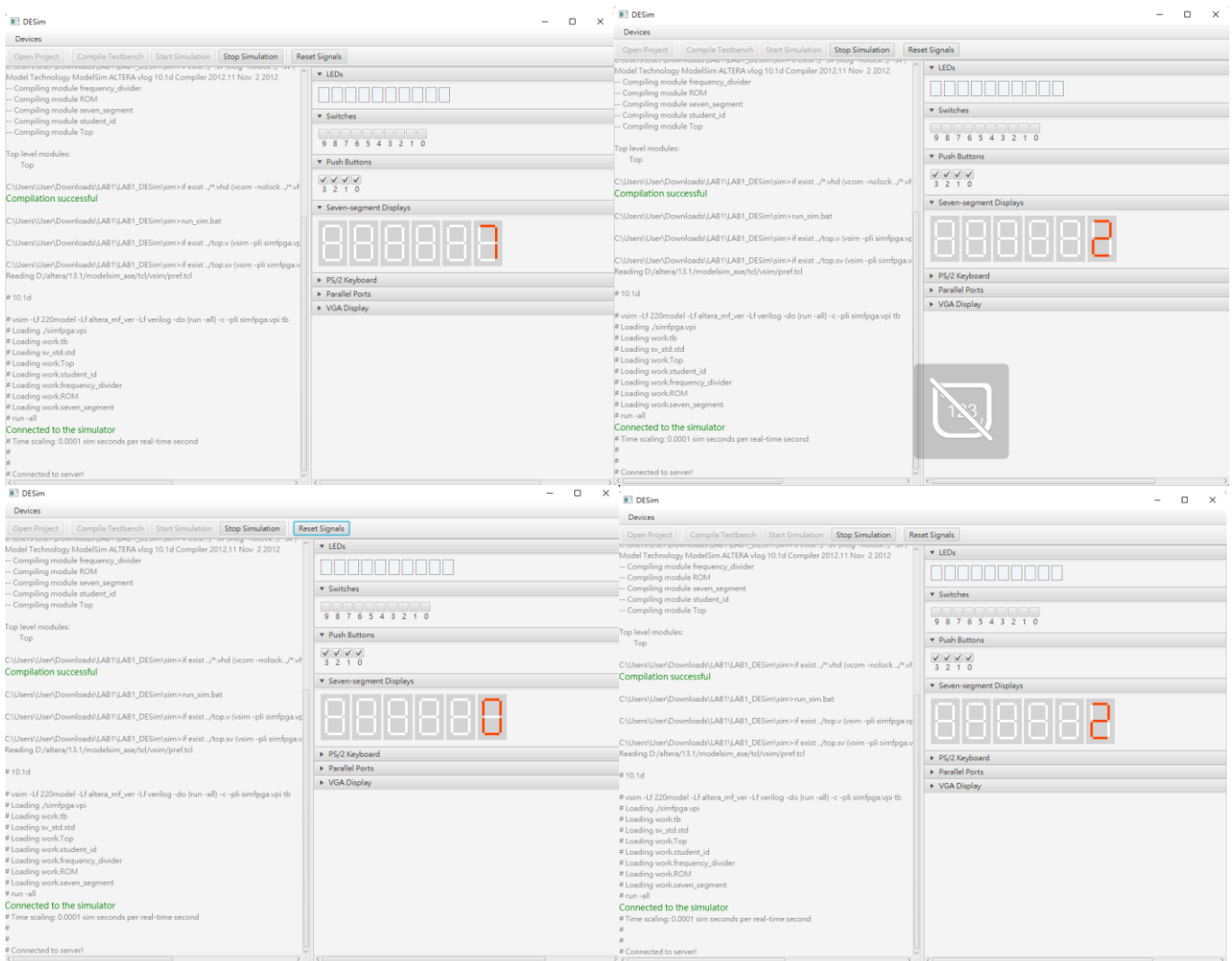

從 DeSim 可以看到模擬結果為正確的學號。

● 結論與心得：

這次是本堂課的第一次實驗，上課時有講解基礎的 Verilog 語法，與上課專案使用方法，且最令我覺得特別的是，接觸到了 DeSim 這套軟體，可以方便在家查看燒錄結果。但在教室裡嘗試利用 DeSim 時，出現不知道的 Bug，原本有將 Rom 裡面的值全部改成自己的學號去跑，但畫面中只顯示 0，ModelSim 波型也顯示正常，到家依照同樣的步驟做一次才成功。